

Dans un circuit en série, tous les dipôles appartiennent à une seule boucle. Dans un circuit en dérivation, plusieurs branches sont présentes.

Circuit	A	B
Nombre de boucles	1	2

Contenu original AlloFiches — Document pédagogique original, sans reprise de manuel.

1 Dans le dossier « Circuit électrique : série et dérivation », quelle information principale apporte le document ?

2 Dans le tableau de « Circuit électrique : série et dérivation », cite une donnée précise qui appuie cette idée.

3 Pour « Circuit électrique : série et dérivation », rédige une conclusion en deux phrases reliant le document et le tableau.

ÉCRIS ICI

Objectif : Prélever des informations dans un document et un tableau sur « Circuit électrique : série et dérivation », les mettre en relation et rédiger une conclusion justifiée.